

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

# **FACULTAD DE INGENIERIA**

**VERSIÓN:** 1

Página 1 de 3

### **GUÍA DE PROYECTO**

		PERIODO A	ACADÉMICO	2025	<b>1S</b>			
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Sistemas Digitales		DOCENTE: Mgs. Giovanny Cuzco			SEMESTRE: Tercero PARALELO: "A"			
								CÓDIGO DE L
		Práctica No. 1B-F			Duración (horas) 2 semana	No. Grupos		No. Estudiantes (por Grupo)

#### **MARCO CONCEPTUAL**

El marco conceptual se fundamenta en los principios de los sistemas digitales, que combinan elementos de lógica combinacional y secuencial para procesar información binaria. Los conceptos clave para este proyecto incluyen:

- **Lógica Binaria:** Los sistemas digitales trabajan con dos estados: 0 (bajo) y 1 (alto).
- Circuitos Combinacionales: Circuitos en los que la salida depende únicamente de las entradas actuales.
- Sumador Completo (Full Adder): Permite sumar dos números binarios y manejar el acarreo.
- Complemento a 2: Técnica utilizada para realizar restas en binario transformando la operación en una suma con el complemento del sustraendo.

# **Operaciones Básicas:**

- **AND:** La salida es 1 si ambas entradas son 1.
- **OR:** La salida es 1 si al menos una entrada es 1.
- **XOR:** La salida es 1 si las entradas son diferentes.
- **Selección de Operación:** En este proyecto, el multiplexor se utiliza para elegir entre las operaciones de suma, resta y lógica.

## Título del Proyecto:

Implementación de un Sistema Combinacional para Sumar un Número con el Mayor de Dos Números Binarios, Visualizando el Resultado en un Display de 7 Segmentos

# Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en diseñar un sistema digital combinacional que realice la operación de suma entre un número binario A de 4 bits y el mayor entre dos números binarios de 4 bits, B y C. El sistema utilizará compuertas

lógicas, un multiplexor para seleccionar el mayor entre B y C, y un sumador binario para sumar A con el número seleccionado. El resultado de la operación se visualizará en un display de 7 segmentos en formato binario.

## Objetivo General:

Desarrollar un sistema digital combinacional que sume un número binario con el mayor de dos números binarios, utilizando un multiplexor para la selección y un sumador binario para la operación, y mostrando el resultado en un display de 7 segmentos.

### Objetivos Específicos:

- 1. Diseñar e implementar un sistema combinacional que seleccione el número mayor entre dos números binarios de 4 bits.
- 2. Implementar un sumador binario para sumar el número A con el número seleccionado.
- 3. Utilizar un multiplexor de 2 a 1 para elegir el número mayor entre B y C.
- 4. Visualizar el resultado de la suma en un display de 7 segmentos, representando el número binario de salida.
- 5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas en un protoboard, asegurando el correcto comportamiento del sistema.

#### Cobertura Funcional:

El sistema realizará las siguientes operaciones:

- Selección del mayor entre dos números binarios de 4 bits (B y C).
- Suma del número binario A con el mayor de B y C.
- Visualización binaria del resultado en un display de 7 segmentos.

# Entradas y Salidas:

- Entradas:
  - Tres números binarios de 4 bits:
    - A: Número a sumar con el mayor entre B y C.
    - B: Primer número binario de 4 bits.
    - C: Segundo número binario de 4 bits.
  - Selector de operación para determinar cuál de los dos números, B o C, se debe considerar como el mayor.
- Salidas:
  - o El resultado binario de la suma, mostrado en LEDs o en un display de 7 segmentos.

#### Limitaciones Técnicas:

- El sistema manejará números binarios de hasta 4 bits (rango de 0 a 15).
- No se incluirán temporizadores ni funciones avanzadas como multiplicación o división.

#### Implementación Física:

El sistema será implementado en un protoboard utilizando los siguientes componentes:

- 1. Compuertas lógicas (AND, OR, NOT) para realizar las comparaciones bit a bit entre B y C.
- 2. Multiplexor de 2 a 1 para seleccionar el número mayor entre B y C.
- 3. Sumador binario de 4 bits para realizar la suma entre A y el número mayor seleccionado.
- 4. Display de 7 segmentos o LEDs para representar el resultado de la suma en formato binario.
- 5. Resistencias y otros componentes pasivos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

#### **Equipos**

Entrenador de circuitos digitales, proto board

# Materiales

Los que según diseño los puede requerir

Puede emplear circuitos integrados sumador, selector, comparador y decodificador junto a compuertas lógicas.

#### **Procedimiento:**

1) Preparar todos los materiales requeridos para la práctica, verificando su correcto funcionamiento.

- 2) Simular el circuito.
- 3) Armar el circuito en una Protoboard.
- 4) Verificar que el circuito estece armado adecuadamente.

<b>úbrica de Evalua</b> Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Deficiente (1)	Peso (%)
Diseño del	Circuito	Circuito	Circuito	Circuito no	25%
Circuito	completamente	funcional,	funcional con	funcional o	
	funcional,	incluye suma,	errores menores	incompleto.	
	incluye suma,	resta y	en la	Diseño lógico	
	resta y	operación	implementación.	desorganizado	
	operación	lógica, con	Diseño lógico	o ausente.	
	lógica. Diseño	diseño lógico	poco claro.		
	lógico claro y	menormente			
	organizado.	organizado.			
uncionamiento	Todas las	Todas las	Algunas	Las	30%
del Sistema	operaciones	operaciones	operaciones	operaciones	
	(suma, resta,	funcionan	presentan	no funcionan	
	lógica)	correctamente	errores o	o son	
	funcionan	en la mayoría	inconsistencias.	incorrectas.	
	correctamente	de los casos.			
	en pruebas con				
	diferentes				
	entradas.				
Jso de LEDs	Los resultados	Los resultados	Resultados poco	Resultados no	15%
oara Resultados	se visualizan	se visualizan	claros en LEDs o	se visualizan	
	claramente en	claramente en	con errores	correctamente	
	LEDs y	LEDs, pero con	frecuentes.	o no	
	corresponden a	ligeras		corresponden	
	las salidas	inconsistencias.		a las salidas	
	esperadas.			esperadas.	
mplementación	Montaje limpio	Montaje	Montaje	Montaje	15%
Física	y ordenado en	funcional con	funcional, pero	desordenado	
	protoboard.	ligeros	con	o incorrecto.	
	Componentes	desórdenes en	desorganización	Circuito no	
	correctamente	la distribución	significativa.	funcional en	
	conectados y	de		protoboard.	
	bien	componentes.			
	distribuidos.				
Documentación	Informe	Informe incluye	Informe	Informe	10%
del Proyecto	completo,	la mayoría de	incompleto o	insuficiente o	
	incluye	los elementos,	con poca	ausente.	
	introducción,	con	claridad en		
	objetivos,	información	algunos		
	diseño lógico,	clara y bien	elementos clave.		
	pruebas y	estructurada.			
	conclusiones				
	detalladas.				
Гrabajo en	Excelente	Buena	Colaboración	Falta de	5%
Equipo	coordinación y	colaboración,	moderada, con	colaboración o	
1	colaboración	aunque con	problemas	desequilibrio	
	entre los	ligeros	frecuentes de	significativo	
	integrantes del	problemas de	coordinación.	en las	
	grupo.	organización.		contribuciones	

					de los				
		l			integrantes.				
A									
Anexo	S:								
Roforo	ncias bibliog	ráficas:							
Keiere	iicias bibliog	;i aiicas.							
1.	1. Tocci, R. J., & Widmer, N. S. (1994). Sistemas digitales: principios y aplicaciones. Prentice								
	Hall.								
2.	$\mathcal{L}$								
3.	, ().								
	McGraw Hill.								
	Roth, C. H. (2009). Fundamentos de sistemas digitales (11a ed.). Cengage Learning.								
5.	5. Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2007). Diseño digital: con VHDL (2a ed.). Pearson Educación.								
Fecha d	e Revisión v	Aprobación:							
i cena a	c itevision y	Aprobación:	•••••						

**Firma Docente**